Lernfeld 8 – Zeit: 35 min


*** Schutzmaßnahmen ***

Datum:	Name:
--------	-------

	max. erreichbare Punkte	Faktor	max. Punktzahl	Summe
3 ungebundene Aufgaben (je 10 Punkte)	30	x 1,5	45	- 60
6 gebundene Aufgaben (je 1 Punkt)	6	x 2,5	15	


Ungebundene Aufgaben

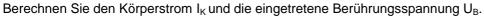
- 1. Nach einem tödlichen Elektrounfall mit einer Handbohrmaschine mit Metallgehäuse ergab eine Untersuchung folgendes Ergebnis:
 - Die Bohrmaschine wurde mit 230 V betrieben.
 - Der Gesamtwiderstand R des Fehlerstromkreises betrug 1,6 k Ω ,
 - der Körperwiderstand R_K der Person 900 Ω .






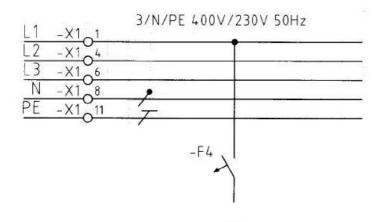- 2. Aus Sicherheitsgründen wird die 230-V-Servicesteckdose an der Drehmaschine über einen RCD angeschlossen.
 - 1. Erklären Sie die Funktionsweise eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD).
 - 2. Wie ist der RCD -F5 anzuschließen? Ergänzen Sie die dargestellte Skizze.




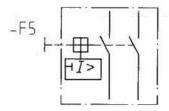


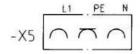

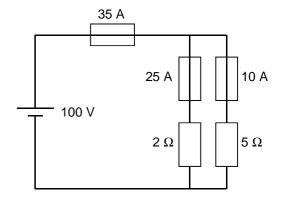3. Wann schmilzt bei der nebenstehenden Schaltung frühestens welche Sicherung durch?

Ermitteln Sie hierzu alle erforderlichen Stromstärken und die entsprechenden Auslösezeiten.



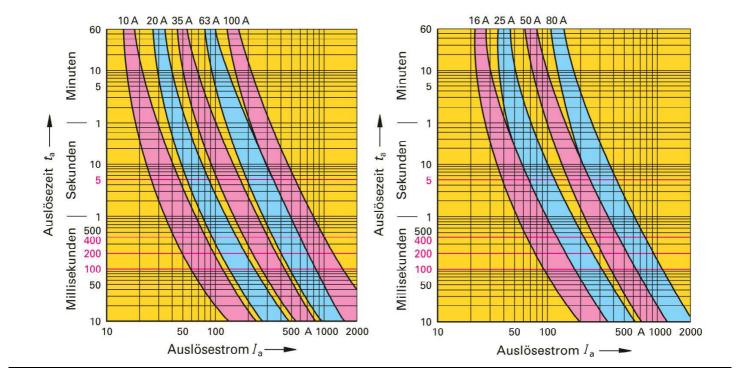


Gebundene Aufgaben

- 4. In einer Produktionsanlage würde die Abschaltung bei einem Fehler während des Betriebs erhebliche Schäden verursachen. Welches System eignet sich für die Versorgung der Produktionsanlage am besten?
 - 1 TN-C-S-System
 - 2 TN-C-System
 - 3 TN-S-System
 - (4) TT-System
 - 5 IT-System

- 5. Welche Aufgabe hat eine Sicherung in einem Stromkreis?
 - 1 Den Stromkreis vor Überlastung zu schützen
 - 2 Den Berührungsschutz bei Elektrogeräten sicherzustellen
 - 3 Für eine gleichmäßige Spannung zu sorgen
 - Den Widerstand im Stromkreis konstant zu halten
 - (5) Kurzschluss im Stromkreis zu verhindern
- 6. Welches Schaltzeichen symbolisiert eine Schutzisolierung?
 - 1 -

 - 3 $\left(\frac{1}{-}\right)$
 - 4
 - (5) <u></u>

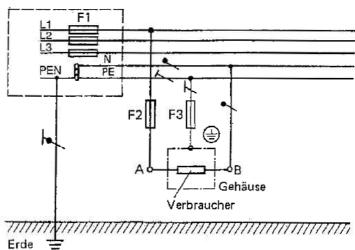- 7. Bei der Überprüfung einer Niederspannungsanlage wird festgestellt, dass der Neutralleiter des Drehstromnetzes (TN-S-System) im Betrieb ca. 25 % des Stroms eines Außenleiters führt. Welche Aussage trifft zu?
 - 1 An einem Gerät der Anlage liegt ein Isolationsfehler vor.
 - 2 Ein am Netz betriebener Drehstrommotor wird um ca. 25 % überlastet.
 - Die Anlage ist fehlerfrei; das Netz ist unsymmetrisch belastet.
 - 4) Die Anlage muss sofort abgeschaltet werden.
 - Der Strom im Neutralleiter kommt durch die Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme zustande.
- 8. Die nebenstehend dargestellte Schaltung wurde fehlerhaft ausgeführt. Welche Änderung ist notwendig?
 - Der Anschluss B des Verbrauchers muss mit PE und nicht mit N verbunden sein.
 - PE muss direkt und nicht über eine Sicherung mit dem Gehäuse verbunden werden.
 - Im Neutralleiterzweig N muss eine Sicherung eingebaut werden.
 - Der Anschluss A des Verbrauchers muss direkt und nicht über eine Sicherung mit L1 verbunden werden.
 - Das Gehäuse darf nicht an PE llegen, sondern muss mit N verbunden sein.



Datum:	Name:
--------	-------

- Das Bild zeigt die Beschriftung eines Leitungsschutzschalters. Welche Aussage ist richtig?
 - Der unverzögerte elektromagnetische Auslöser arbeitet in einem Toleranzband vom 3- bis 5fachen des Nennstroms.
 - Der thermische Auslöser arbeitet in einem Toleranzband vom 3- bis 5fachen des Nennstroms.
 - Der unverzögerte elektromagnetische Auslöser arbeitet in einem Toleranzband vom 5- bis 10fachen des Nennstroms.
 - Die Strombegrenzungsklasse ist mit S261 angegeben
 - 5 Das Nennschaltvermögen ist mit 400 A angegeben.



Viel Erfolg!

Summe: 60 Punkte

Erreichte Punktzahl: